

# 人工智能的硬件基石

## 从物理器件到计算架构

### 第三讲：复杂逻辑与计算单元设计

主讲：陶耀宇

2025年春季

## • 课程作业情况

- **第1次作业将在周一3月3号（今晚）上线**

2周时间完成，第1次作业提交截止日期：**3月17号晚11:59**

**6次作业可以使用总计6个Late day**

Late Day耗尽后，**每晚交1天扣除20%当次作业分数**

- **第1次lab时间：3月10-4月10**
- **第2次lab时间：4月10-6月10**

- 课程作业情况

- 请各位选课同学能够初步熟练使用CLAB平台!
- Clab网址: [clab.pku.edu.cn](http://clab.pku.edu.cn)
- Clab问题请联系助教詹喆同学

主讲：陶耀宇

# 目 录

## CONTENTS




- 01. 晶体管与逻辑门电路基础**
- 02. 电路延迟分析与逻辑功效**
- 03. 动态逻辑电路与时序电路**
- 04. 复杂计算单元与线路分析**

- 拓展多级的RC模型

- 导通晶体管看作电阻
- 电路网络建模为RC阶梯
- RC阶梯的Elmore延迟
- Apply to complex gates (i.e., stacks), also interconnect (later)

$$t_{pd} \approx \sum_{\text{nodes } i}^{0.69} R_{i-to-source} C_i$$
 
$$= 0.69 \left( R_1 C_1 + (R_1 + R_2) C_2 + \dots + (R_1 + R_2 + \dots + R_N) C_N \right)$$




# 逻辑电路的Elmore Delay模型
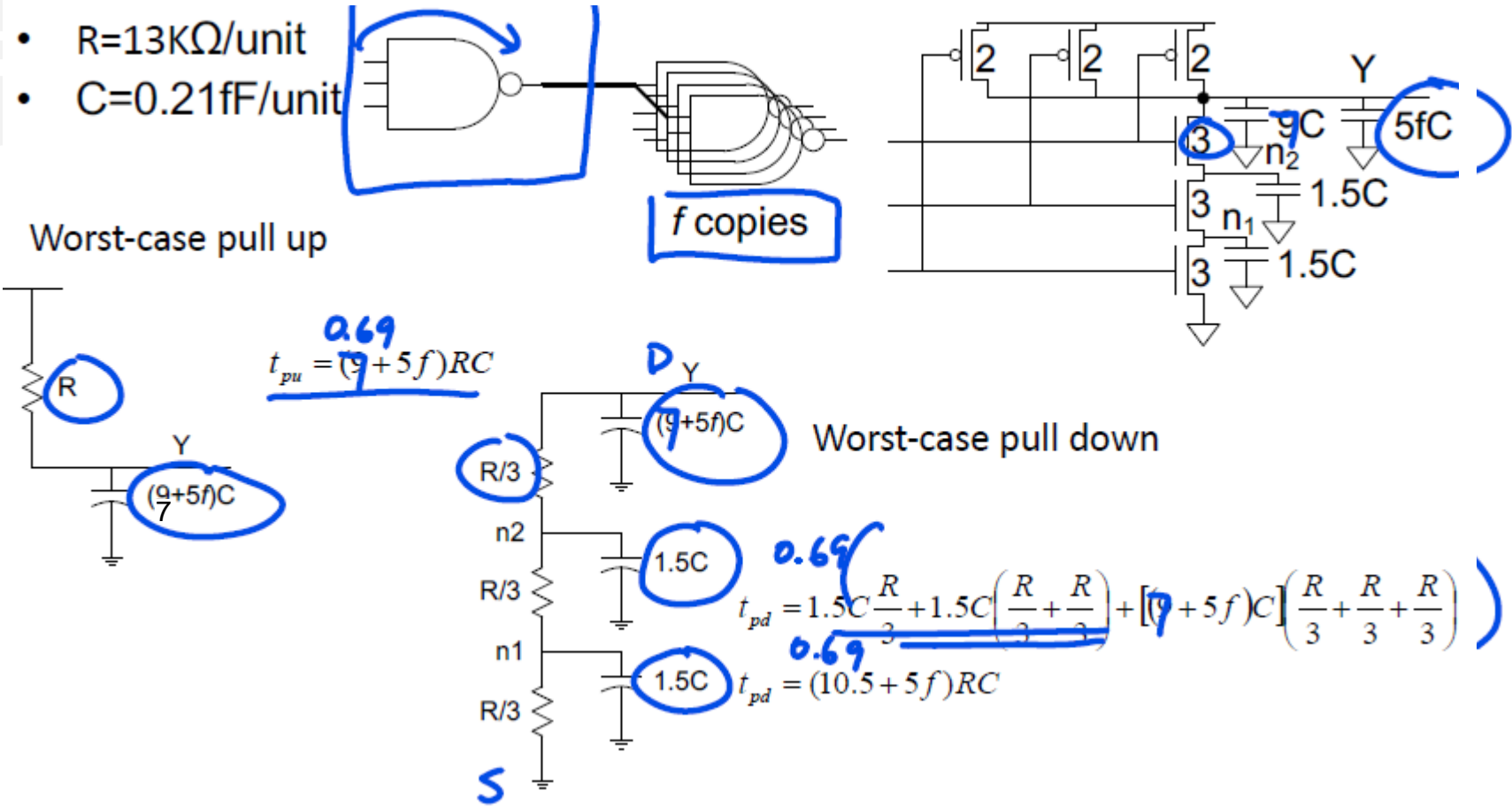
## 拓展多级的RC模型 – 3-input NAND gates

估算驱动f个相同栅极的3输入与非门的上升/下降延迟的最差情况

- $R=13\text{K}\Omega/\text{unit}$
- $C=0.21\text{fF}/\text{unit}$



# 目 录



## CONTENTS



- 01. 晶体管与逻辑门电路基础**
- 02. 电路延迟分析与逻辑功效**
- 03. 动态逻辑电路与时序电路**
- 04. 复杂计算单元与线路分析**

# 电路时序的基本概念

## • 电路为什么需要一个时钟？

 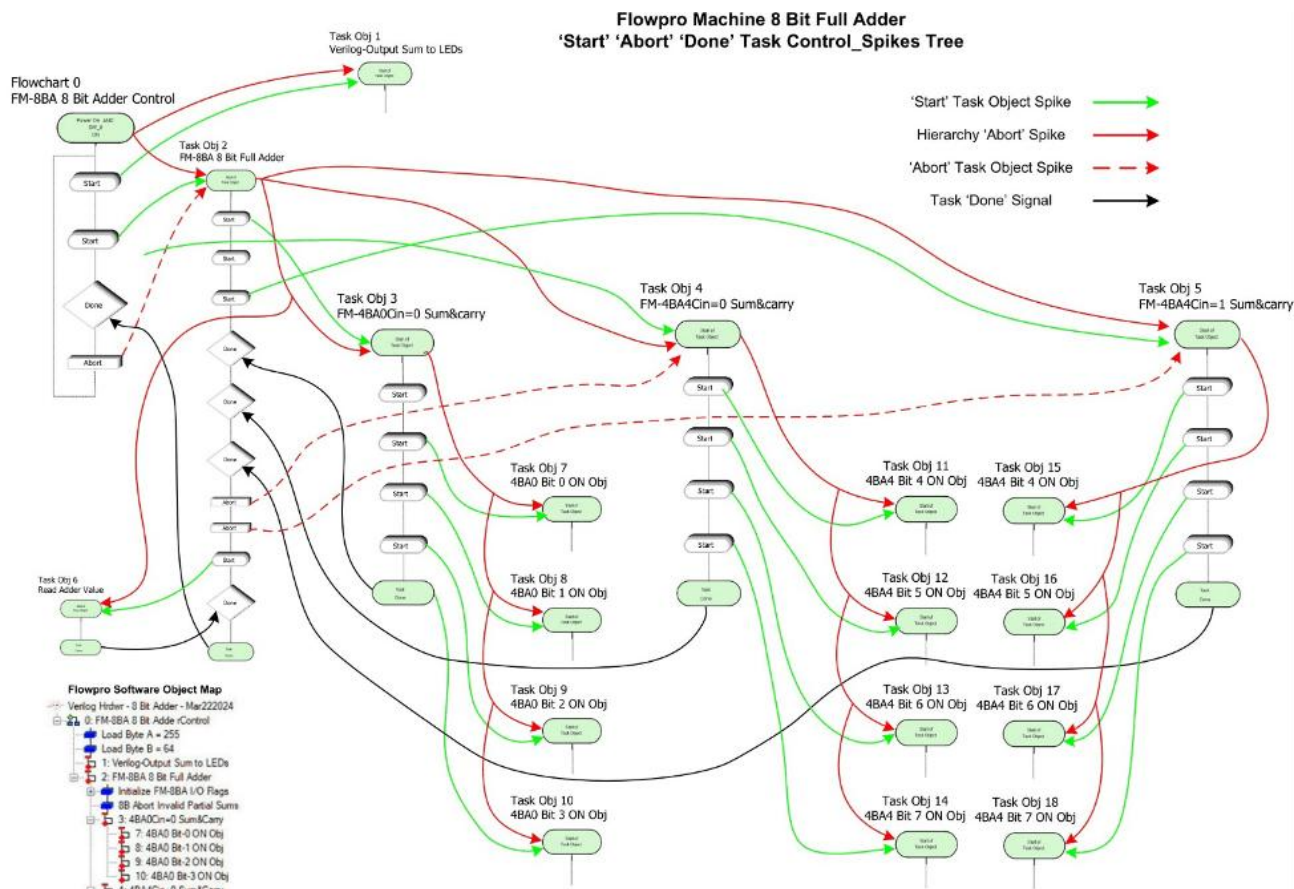


无时钟：非常难以控制每一个信号的有效时间

引入时钟：每隔一段计算将结果同步一次




# 电路时序的基本概念

## • 同步时序 (Synchronous Timing)


 


触发器 (Register)    组合逻辑 (各种逻辑门电路)

 

## • 同步时序 (Synchronous Timing)

### Timing Metrics

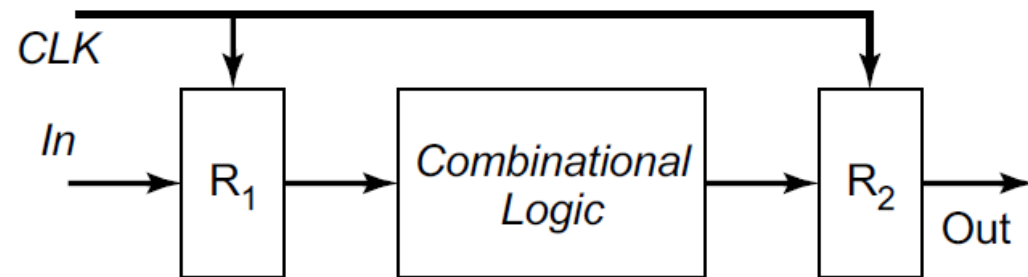
 


$$T_{c-q} + t_{plogic, \min} \geq t_{hold}$$

$$T \geq t_{c-q} + t_{plogic, \max} + t_{su}$$

# 电路时序的基本概念


## • 时钟的不稳定性

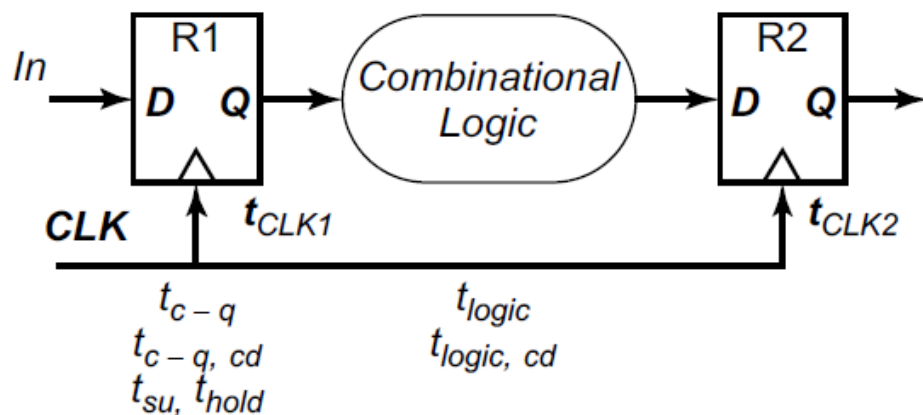 

Minimum cycle time:

$$T \geq t_{c-q} + t_{su} + t_{logic} - \delta$$

最坏情况为接收边沿过早到达 (negative  $\delta$ )

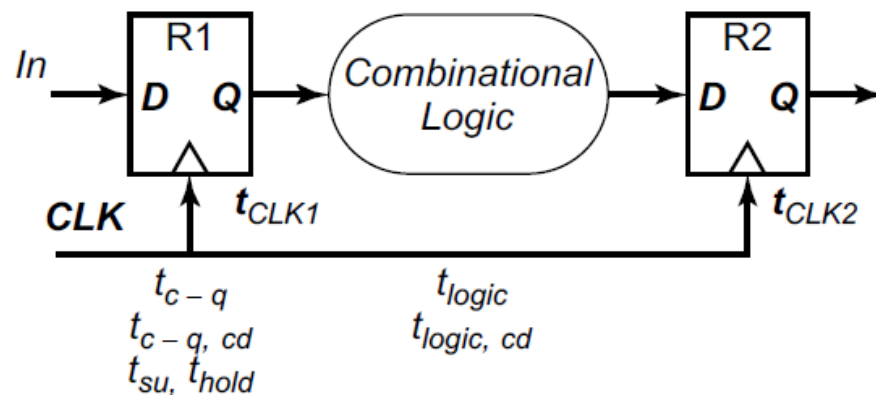

Hold time constraint:

$$t_{(c-q, cd)} + t_{(logic, cd)} > t_{hold} + \delta$$

最坏情况为接收边沿过晚到达 (正偏差)  
数据和时钟之间的竞争

Cd: contamination delay (最快可能延迟)

# 目 录


## CONTENTS




- 01. 晶体管与逻辑门电路基础**
- 02. 电路延迟分析与逻辑功效**
- 03. 动态逻辑电路与时序电路**
- 04. 复杂计算单元与线路分析**
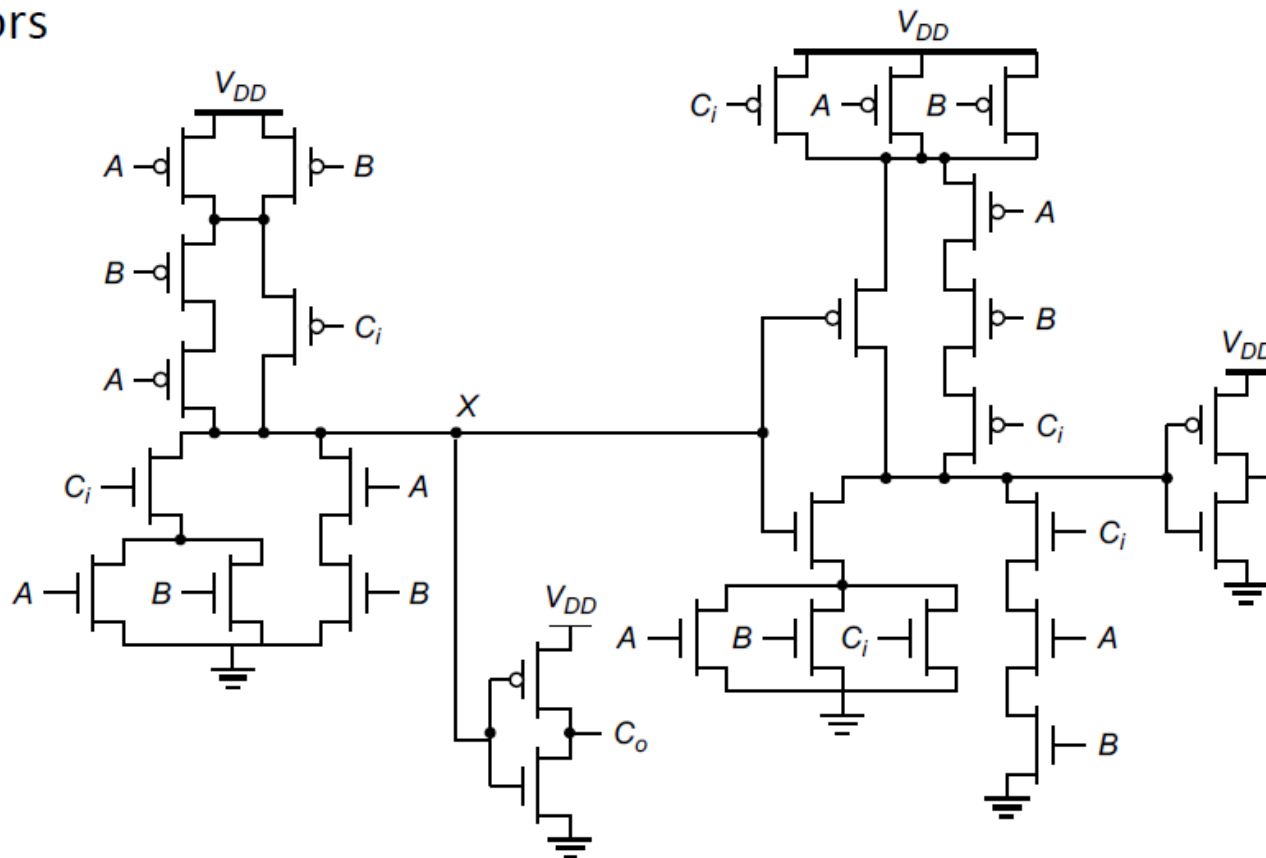
## • 简单1bit加法器电路

- $C_o = AB + BC_i + AC_i = AB + (A + B)C_i$
- $S = A \oplus B \oplus C_i = ABC_i + \overline{C_o}(A + B + C_i)$
- 28 transistors



- Ripple Carry加法器电路

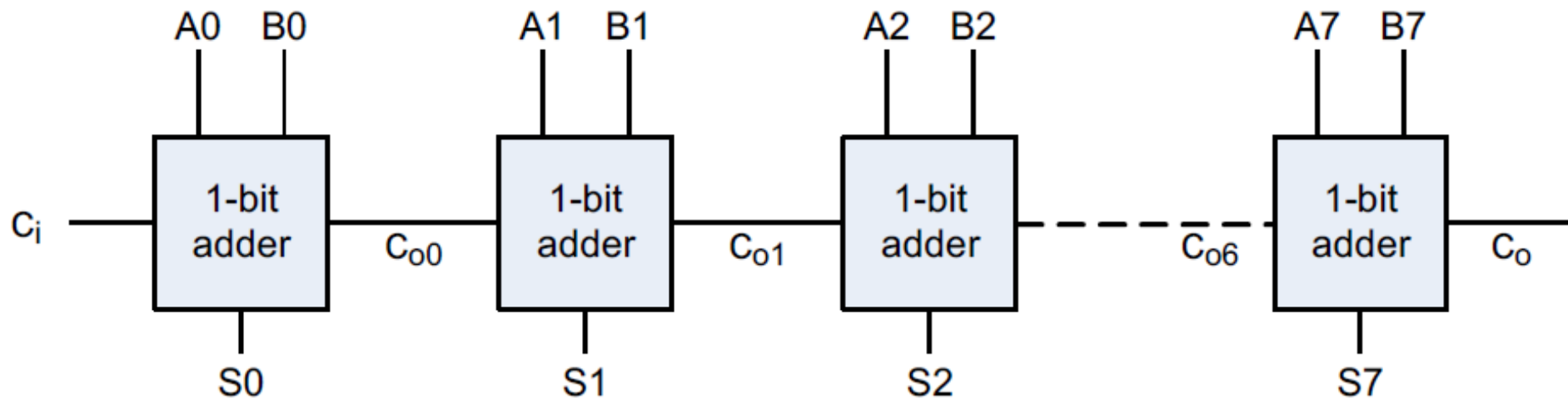


最差延迟与比特数呈线性关系

$$t_d = O(N)$$

$$t_{adder} = (N-1)t_{carry} + t_{sum}$$

目标：设计拥有最快可能进位路径的电路

## • 基于PGK的加法器设计方法

 

Generate (G) =  $AB$

Propagate (P) =  $A \oplus B$

– Generate:  $C_{out} = 1$  independent of  $C_{in}$

- $G = A \cdot B$

– Propagate:  $C_{out} = C_{in}$

- $P = A \oplus B$

– Kill:  $C_{out} = 0$  independent of  $C_{in}$

- $K = \sim A \cdot \sim B$

$$C_o(G, P) = \underline{G + PC_i} \quad \left. \begin{array}{l} P = A \oplus B \\ P = A + B \end{array} \right\}$$
$$S(G, P) = P \oplus C_i$$

## • 基于PGK的加法器设计方法


### Carry-Ripple using P and G

$$C_{i:0} = G_i + P_i \cdot C_{i-1:0}$$

$$G_{0:0} = C_{in}$$

$$P_{0:0} = 0$$

$$C_{out,i} = G_{i:0}$$

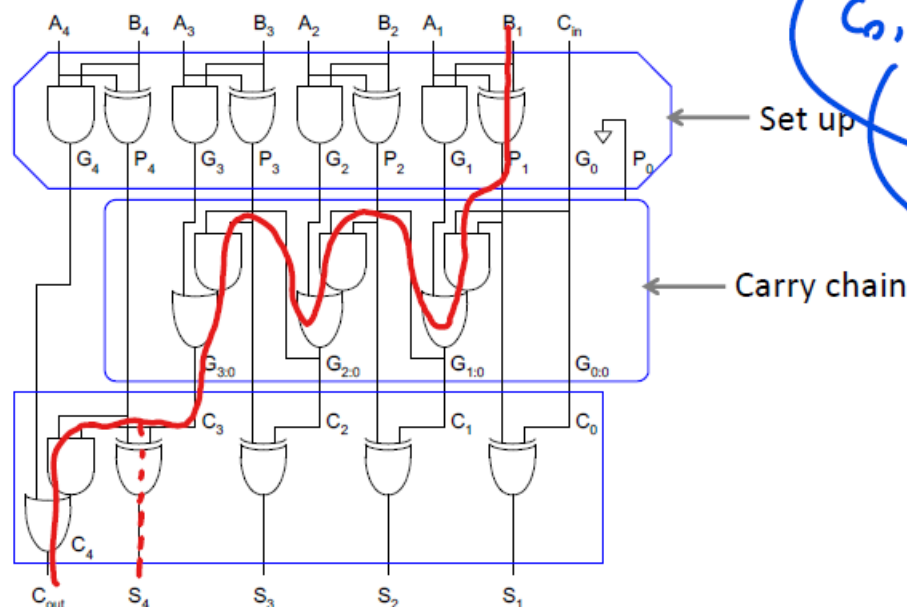

$$C_{0,1} = G_1 + P_1 C_{in}$$

$$C_{0,2} = G_2 + P_2 C_{0,1}$$


$$G_{1:0} = G_1 + P_1 G_0$$

$$G_{2:0} = G_2 + P_2 G_{1:0}$$


$$t_{adder} = t_{setup} + (N-1) t_{carry} + \max(t_{carry}, t_{sum})$$



- 基于PGK的加法器设计方法

 


PG生成逻辑

 

Carry Ripple的PG图

## • 基于PGK的加法器设计方法 – 复杂PG树加法器

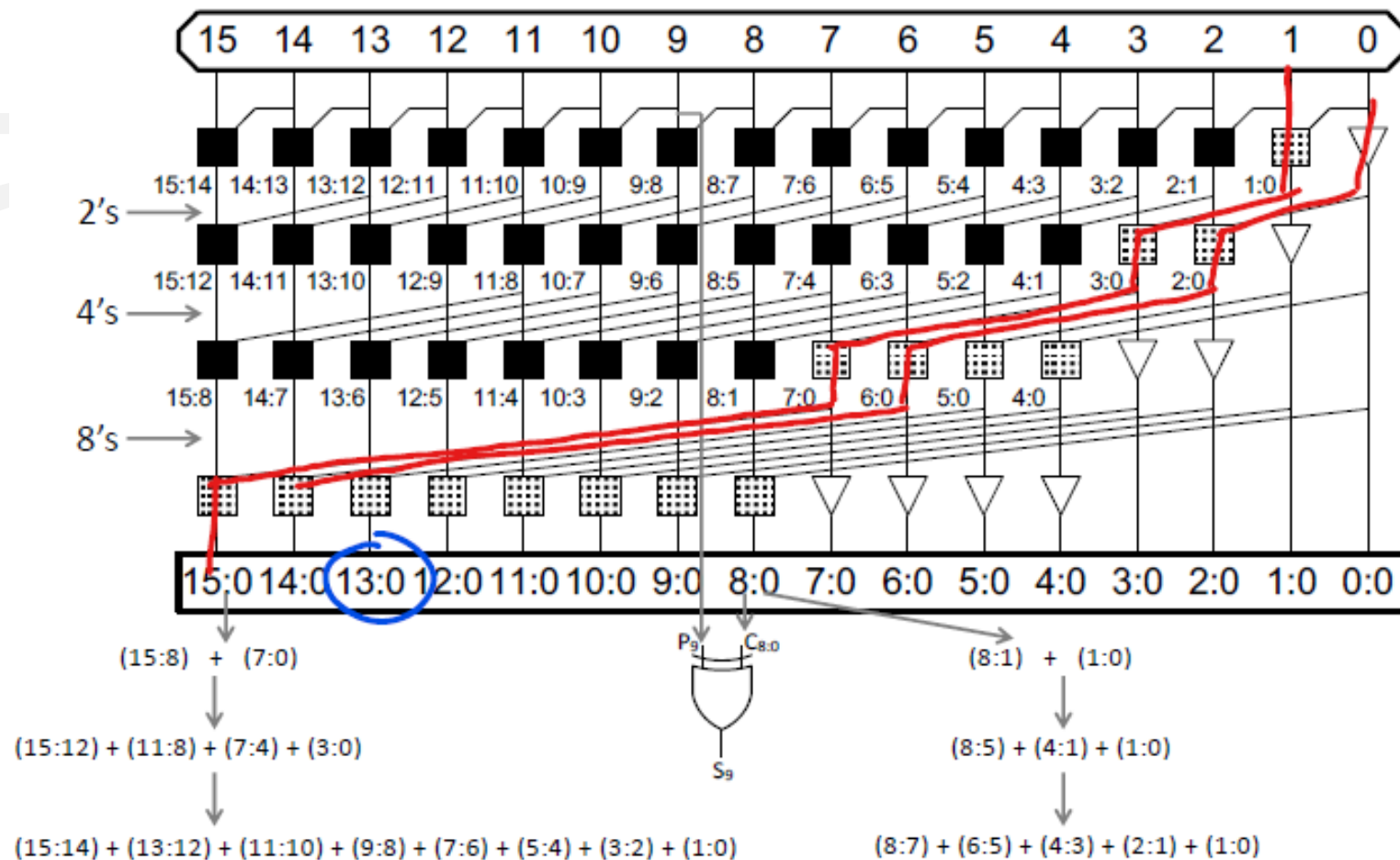

$\log_2(N)$

$$G_{13:0} = G_{13:6} + P_{13:6} G_{5:0}$$

$$\begin{cases} G_{13:6} = G_{13:10} + P_{13:0} G_{9:6} \\ P_{13:6} = P_{13:10} P_{9:6} \end{cases}$$


$$G_{5:0} = G_{5:2} + P_{5:2} G_{1:0}$$



# 加法器设计


## • 基于PGK的加法器设计方法 – 复杂PG树加法器

Brent-Kung

 

Sklansky


$\log_2(n)$

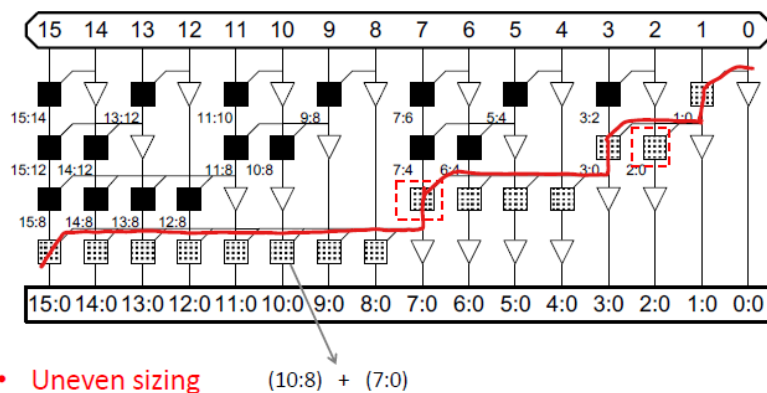

- Uneven sizing (10:8) + (7:0)
- Large fanout

Han-Carlson

$\log_2(n) + 1$

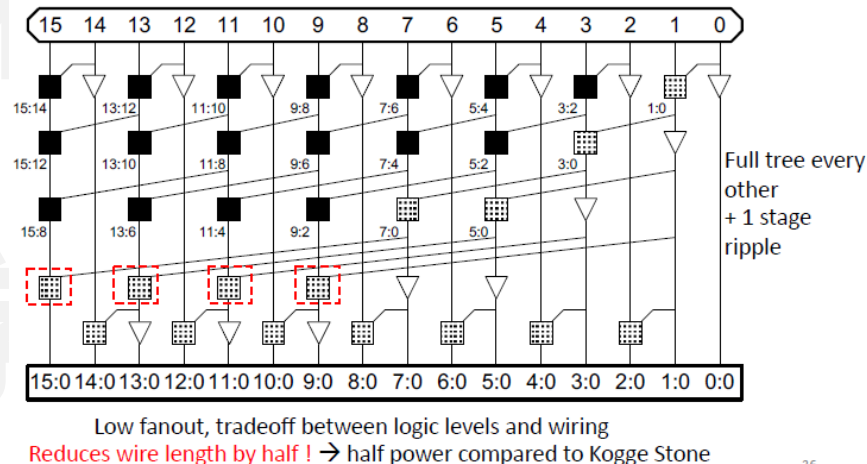

- Kogge-Stone: low logic levels, low fanout, high wiring
- Brent-Kung: low fanout, low wiring, high logic levels
- Sklansky: low logic levels, low wiring, high fanout

- 乘法器设计的核心是部分和累加

Example:

$$\begin{array}{r} 1100 : 12_{10} \\ 0101 : 5_{10} \\ \hline 1100 \\ 0000 \\ 1100 \\ 0000 \\ \hline 00111100 : 60_{10} \end{array}$$

multiplicand

multiplier

partial  
products

product

M x N比特乘法

- 产生N个M比特部分乘积
- 求和得到M+N比特的结果

- 乘法器设计的核心是部分和累加

Multiplicand:  $Y = (y_{M-1}, y_{M-2}, \dots, y_1, y_0)$

Multiplier:  $X = (x_{N-1}, x_{N-2}, \dots, x_1, x_0)$

Product: 
$$P = \left( \sum_{j=0}^{M-1} y_j 2^j \right) \left( \sum_{i=0}^{N-1} x_i 2^i \right) = \sum_{i=0}^{N-1} \sum_{j=0}^{M-1} x_i y_j 2^{i+j}$$


												multiplicand multiplier					
												$y_5$	$y_4$	$y_3$	$y_2$	$y_1$	$y_0$
												$x_5$	$x_4$	$x_3$	$x_2$	$x_1$	$x_0$
												<hr/>					
						$x_0y_5$	$x_0y_4$	$x_0y_3$	$x_0y_2$	$x_0y_1$	$x_0y_0$	partial products					
					$x_1y_5$	$x_1y_4$	$x_1y_3$	$x_1y_2$	$x_1y_1$	$x_1y_0$							
				$x_2y_5$	$x_2y_4$	$x_2y_3$	$x_2y_2$	$x_2y_1$	$x_2y_0$								
			$x_3y_5$	$x_3y_4$	$x_3y_3$	$x_3y_2$	$x_3y_1$	$x_3y_0$									
		$x_4y_5$	$x_4y_4$	$x_4y_3$	$x_4y_2$	$x_4y_1$	$x_4y_0$										
	$x_5y_5$	$x_5y_4$	$x_5y_3$	$x_5y_2$	$x_5y_1$	$x_5y_0$	<hr/>						product				
$p_{11}$	$p_{10}$	$p_9$	$p_8$	$p_7$	$p_6$	$p_5$	$p_4$	$p_3$	$p_2$	$p_1$	$p_0$						

multiplicand  
multiplier

partial  
products

product



Each dot represents a bit

 

# 乘法器设计

- 乘法器设计的核心是部分和累加

Each dot represents a bit

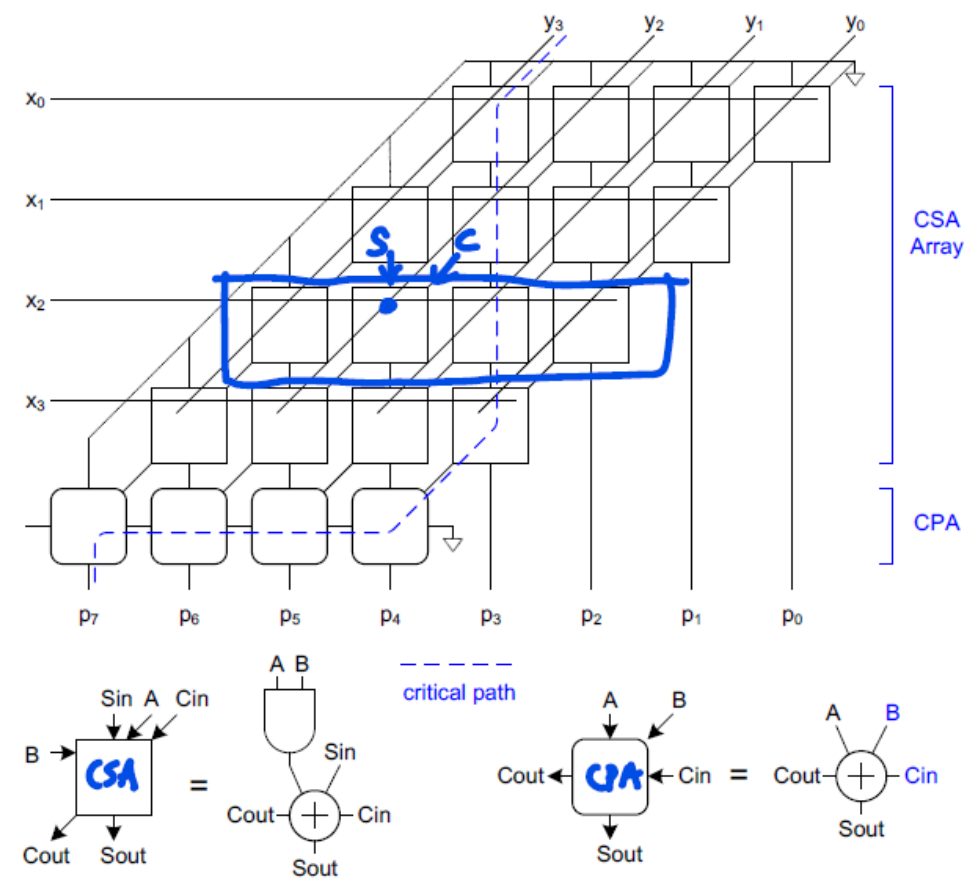 

## • 如何减少部分和累加的次数?

- 阵列乘法器需要N个部分结果
- 如果我们将乘数以r bits为单位分组做乘法, 我们将获得N/r个部分结果

x  
(0 0)  
(0 1)  
(1 0)  
(1 1)

- Faster and smaller?
- Called radix- $2^r$  encoding

Ex:  $r = 2$ : look at pairs of bits

– Form partial products of 0, Y, 2Y, 3Y

– First three are easy, but 3Y requires adder ☹

1	1	0	0
(0	1)	(0	1
<hr/>			
a	a	a	a
<hr/>			
b	b	b	b

## • 如何减少部分和累加的次数 – 布斯编码 (Radix-2<sup>r</sup>)

- $P_{pi} = 3Y$  时, 可以用  $-Y$  表示并在下一级部分积中加  $4Y$   
通过这种方式, 部分积的计算中只用到了移位和补码计算
- 相似的,  $P_{pi} = 2Y$  时, 可以用  $-2Y$  表示并在下一级部分积中加  $4Y$

Inputs			Partial Product	Booth Selects		
$x_{2i+1}$	$x_{2i}$	$x_{2i-1}$	$PP_i$	$SINGLE_i$	$DOUBLE_i$	$NEG_i$
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	$Y$	1	0	0
0	1	0	$Y$	1	0	0
0	1	1	$2Y$	0	1	0
1	0	0	$-2Y$	0	1	1
1	0	1	$-Y$	1	0	1
1	1	0	$-Y$	1	0	1
1	1	1	$-0 (= 0)$	0	0	1

$4Y - 2Y = 2Y$   
 $4Y - Y = 3Y$

$Y$   
 $-Y$   
 $Y$



## • 如何减少部分和累加的次数 – 布斯编码 (Radix-2<sup>r</sup>)

布斯编码的几点要求:

- 乘数、被乘数、结果均为补码
- 乘法计算前应在乘数末尾补零
- 被乘数双符号位
- 符号位参与计算

Inputs			Partial Product	Booth Selects		
$x_{2i+1}$	$x_{2i}$	$x_{2i-1}$	$PP_i$	SINGLE <sub>i</sub>	DOUBLE <sub>i</sub>	NEG <sub>i</sub>
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	Y	1	0	0
0	1	0	Y	1	0	0
0	1	1	2Y	0	1	0
1	0	0	-2Y	0	1	1
1	0	1	-Y	1	0	1
1	1	0	-Y	1	0	1
1	1	1	-0 (= 0)	0	0	1

假设计算  $Y \times Q = -6 \times -7$ , Q 是乘数, Y 是被乘数 (4bit)

1、 $Y = -6 = 1010$      $Q = -7 = 1001$      $-Y = 6 = 0110$

2、乘数 Q 后补零,  $Q = 10010$

3、被乘数双符号位,  $Y = 11010$ ,  $-Y = 00110$

3、乘法步骤 (A为部分和、Q为乘数)

Step 1:  $Q = 10010$

$A = 11111010$      $Q = 1001$      $Q-1 = 0$     补码符号扩展

Step 2:  $Q = 10010$

$A = 00110000$      $Q = 1001$      $Q-1 = 0$     左移补零

结果:  $11111010$   $(-6) + 00110000 (48) = 42$

## • 如何减少部分和累加的次数 – 布斯编码 (Radix-2<sup>r</sup>)

布斯编码的几点要求:

- 乘数、被乘数、结果均为补码
- 乘法计算前应在乘数末尾补零
- 被乘数双符号位
- 符号位参与计算

Inputs			Partial Product	Booth Selects		
$x_{2i+1}$	$x_{2i}$	$x_{2i-1}$	$PP_i$	SINGLE <sub>i</sub>	DOUBLE <sub>i</sub>	NEG <sub>i</sub>
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	Y	1	0	0
0	1	0	Y	1	0	0
0	1	1	2Y	0	1	0
1	0	0	-2Y	0	1	1
1	0	1	-Y	1	0	1
1	1	0	-Y	1	0	1
1	1	1	-0 (= 0)	0	0	1

假设计算  $Y \times Q = -6 \times 7$ , Q 是乘数, Y 是被乘数 (6bit)

1、 $Y = -6 = 111010$     $Q = 7 = 000111$     $-Y = 6 = 000110$

2、乘数 Q 后补零,  $Q = 0001110$

3、被乘数双符号位,  $Y = 1111010$ ,  $-Y = 0000110$

3、乘法步骤 (A为部分和、Q为乘数)

Step 1:  $Q = 0001\underline{11}0$

$A = 000000000110$     $Q = 0001\underline{11}$     $Q-1 = 0$    补码符号扩展

Step 2:  $Q = 00\underline{011}10$

$A = 111111010\underline{000}$     $Q = 000\underline{111}$     $Q-1 = 0$    左移/符号位扩展


Step3:  $Q = \underline{000}1110$

结果 =  $000000000110$  (6) +  $111111010\underline{000}$  (-48) = -42

- Shifter也是重要的数字电路模块之一


```
module barrel_shifter
(
    input logic [7:0] a,
    input logic [2:0] amt,
    output logic [7:0] y
);

 always_comb
    case (amt)
        3'b000: y = a;
        3'b001: y = {a[0], a[7:1]};
        3'b010: y = {a[1:0], a[7:2]};
        3'b011: y = {a[2:0], a[7:3]};
        3'b100: y = {a[3:0], a[7:4]};
        3'b101: y = {a[4:0], a[7:5]};
        3'b110: y = {a[5:0], a[7:6]};
        3'b111: y = {a[6:0], a[7]};
        default: y = a;
    endcase
endmodule
```



# 为什么需要状态机

- 控制电路的基石

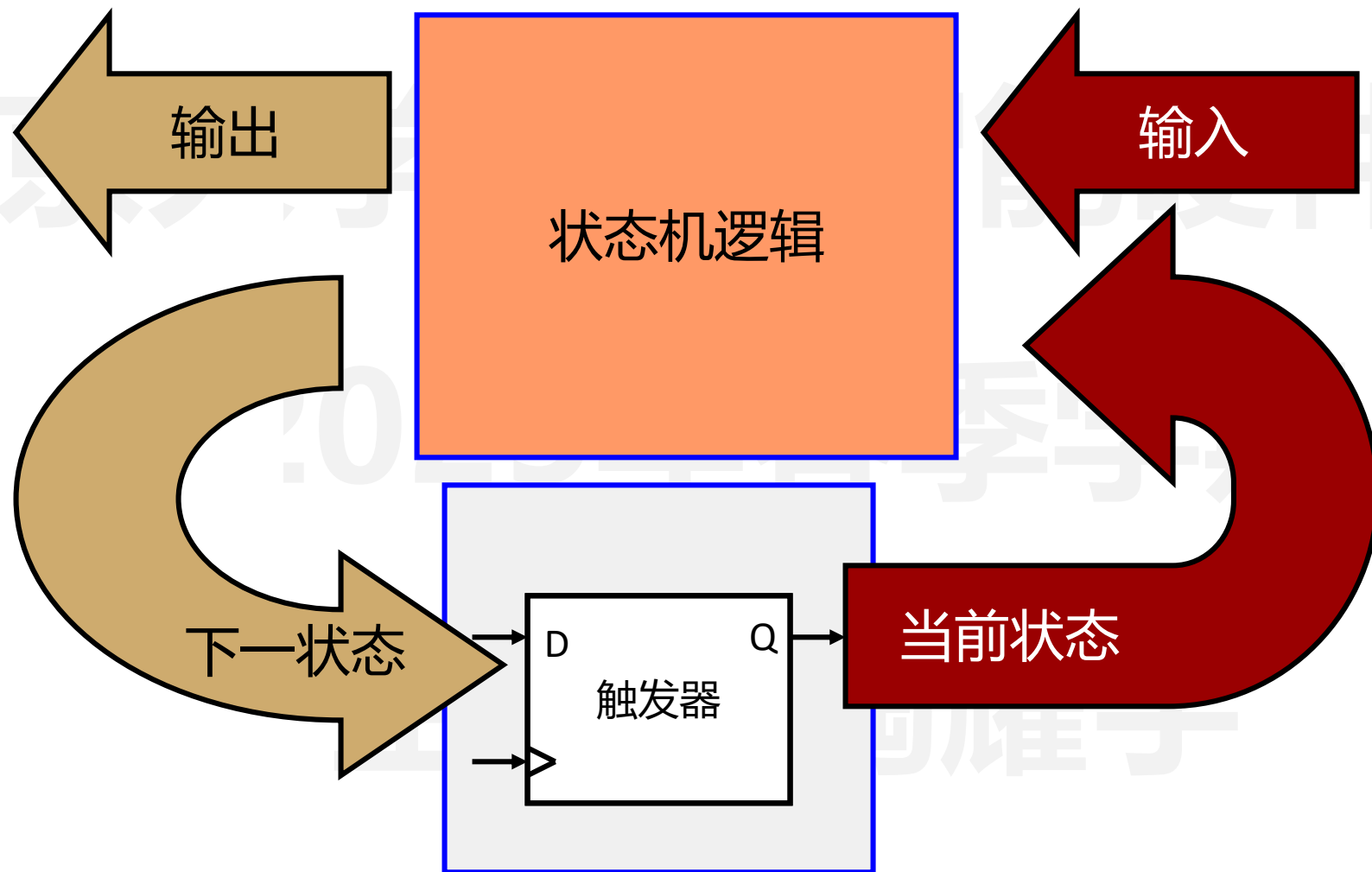

- 控制电路的基石

## 状态机实例1 – 控制一个红绿灯




- 仅考虑红灯和绿灯，灯转换的速度不快于每次30s (0.033 Hz 时钟)
- 2个输出
  - NSlight: 1=南北向为绿灯; 0=南北向红灯
  - EWlight: 1=东西向为绿灯; 0=东西向为红灯
- 2个输入
  - Nscar: 1=南北向有车等; 0=南北向无车等
  - Ewcar: 1=东西向有车等; 0=南北向无车等
- 规则
  - 交通灯切换到另一个方向当且仅当另一方向有车等
  - 否则，保持当前交通灯不变

## • 控制电路的基石

### 状态机实例1 – 控制一个红绿灯

- 2个输出
  - NSlight: 1=南北向为绿灯; 0=南北向红灯
  - EWlight: 1=东西向为绿灯; 0=东西向为红灯
- 2个输入
  - Nscar: 1=南北向有车等; 0=南北向无车等
  - Ewcar: 1=东西向有车等; 0=南北向无车等
- 规则
  - 交通灯切换到另一个方向当且仅当另一方向有车等
  - 否则, 保持当前交通灯不变

- 需要2个状态
  - Nsgreen、EWgreen

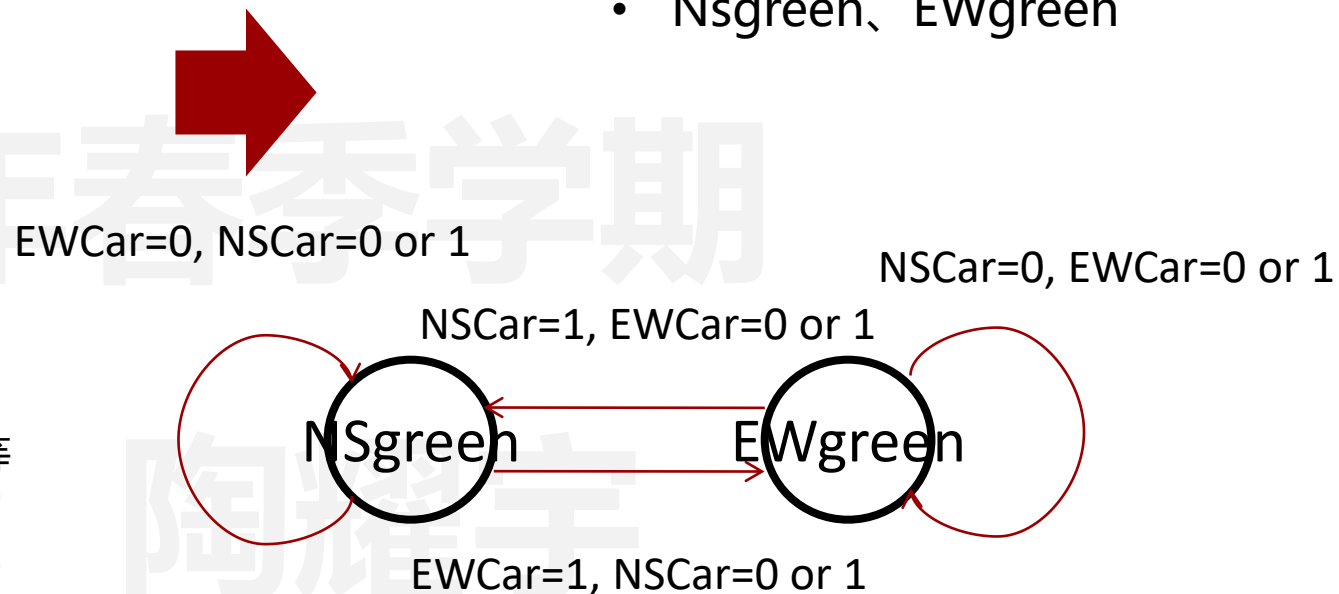

- 控制电路的基石


## 状态机实例1 – 控制一个红绿灯

- 需要2个状态
  - Nsgreen、EWgreen

Current state	Inputs		Next state
	NScar	EWcar	
NSgreen	0	0	NSgreen
NSgreen	0	1	EWgreen
NSgreen	1	0	NSgreen
NSgreen	1	1	EWgreen
EWgreen	0	0	EWgreen
EWgreen	0	1	EWgreen
EWgreen	1	0	NSgreen
EWgreen	1	1	NSgreen

EWCar=0, NSCar=0 or 1

NSCar=0, EWCar=0 or 1

 

Current state	Outputs	
	NSlite	EWlite
NSgreen	1	0
EWgreen	0	1

$$\text{NextState} = (\overline{\text{CurrentState}} \cdot \text{EWcar}) + (\text{CurrentState} \cdot \overline{\text{NScar}})$$

$$\text{NSlite} = \overline{\text{CurrentState}}$$

$$\text{EWlite} = \text{CurrentState}$$

## 状态机实例1 – 控制一个红绿灯

Current state	Outputs	
	NSlite	EWlite
NSgreen	1	0
EWgreen	0	1

$$\text{NSlite} = \overline{\text{CurrentState}}$$

Logic diagram of a 1-bit state element. The circuit includes inputs **NSlite**, **EWlite**, **NScar**, and **EWcar**. **NSlite** is inverted and then ANDed with **EWlite**. **NScar** is ANDed with **EWcar**. The outputs of these two AND gates are ORed together to form the **D** input of a **D Flip-flop**. The Flip-flop is clocked by **Clock** and its **Q** output is fed back to the **EWcar** input. The entire circuit is labeled **1-bit state**.



# 为什么需要状态机

- 控制电路的基石

Step 1 – 定义状态并画出状态转换图

Step 2 – 给每一个状态赋值并更新状态转换图

Step 3 – 根据状态转换图写出下一状态和输出的逻辑表达式

Step 4 – 画出实际电路图

状态将在每一个时钟上升沿更新

- 最基础的二进制数据格式 – 原码（无符号数）

329  
10<sup>2</sup> 10<sup>1</sup> 10<sup>0</sup>

$$3 \times 100 + 2 \times 10 + 9 \times 1 = 329$$

most significant      least significant  
101  
2<sup>2</sup> 2<sup>1</sup> 2<sup>0</sup>

$$1 \times 4 + 0 \times 2 + 1 \times 1 = 5$$

2 <sup>2</sup>	2 <sup>1</sup>	2 <sup>0</sup>	
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	2
0	1	1	3
1	0	0	4
1	0	1	5
1	1	0	6
1	1	1	7

An  $n$ -bit unsigned integer

represents  $2^n$  values:

from 0 to  $2^n - 1$

- 最基础的二进制数据格式 – 原码（无符号数）

$$\begin{array}{r} 10010 \\ + 1001 \\ \hline 11011 \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 10010 \\ + 1011 \\ \hline 11101 \end{array}$$

carry

$$\begin{array}{r} 1111 \\ + 1 \\ \hline 10000 \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 10111 \\ + 111 \\ \hline 11110 \end{array}$$

## • 有符号数的表现格式

一个n bit数可以表示 $2^n$ 不同的值

- 近一半赋值到正整数( $1 \sim (2^{n-1}-1)$ )  
近一半赋值到负整数( $(-(2^{n-1}-1)) \sim (-1)$ )
- 还剩下两个值：表示0

正整数

同无符号数– 最高位为0

00101 = 5

负整数

对于原码来说，将最高位设为1代表负数，其他比特同无符号数一样

10101 = -5

基

## • 有符号数的表现格式 – 补码

原码(sign-magnitude)有什么问题？

0有两种重复表示 (+0 and -0)

计算电路复杂

对负数做加法时，实际上需要减法操作

需要考虑减法中的借位操作

00101	(5)	01001	(9)
+ 11011	(-5)	+ 10111	(-9)
00000	(0)	00000	(0)

**2的补码表示方法可以让计算电路更简单**

- 对于每个正数  $X$ ，保证其相反数  $(-X)$  满足  $X + (-X) = 0$ ，其中的加法为忽略最高位进位的普通加法

- 有符号数的表现格式 – 补码

若数字为正数或是0

- 正常二进制表示方法

若数字为负数

- 写出和它互为相反数的那个正数
- 翻转每一个比特
- 最后加1

00101 (5)	01001 (9)
11010 (1's comp)	10110 (1's comp)
+ <u>1</u>	+ <u>1</u>
11011 (-5)	10111 (-9)

## • 定点数 – Fixed-point

如何表示分数？

- 使用二进制小数点来分开2的正数次幂和负数次幂（同十进制相似）
- 2的补码加法和减法依然成立

➤ 前提时小数点对齐

2<sup>-1</sup> = 0.5  
2<sup>-2</sup> = 0.25  
2<sup>-3</sup> = 0.125

$$\begin{array}{r} 00101000.101 \quad (40.625) \\ + 11111110.110 \quad (-1.25) \\ \hline 00100111.011 \quad (39.375) \end{array}$$

*No new operations -- same as integer arithmetic.*

- 特别大和特别小的数：浮点数 – Floating-point

Large values:  $6.023 \times 10^{23}$  -- requires 79 bits

Small values:  $6.626 \times 10^{-34}$  -- requires >110 bits

使用科学计数法的等效：  $F \times 2^E$

需要表示分数F (fraction), 指数E (exponent), and 符号位S(sign).

IEEE 754 浮点数标准(32-bits):



$$N = -1^S \times 1.\text{fraction} \times 2^{\text{exponent} - 127}, \quad 1 \leq \text{exponent} \leq 254$$

$$N = -1^S \times 0.\text{fraction} \times 2^{-126}, \quad \text{exponent} = 0$$



- [illegible]

- Sign is 1 – number is negative.
- Exponent field is 01111110 = 126 (decimal).
- Fraction is 0.100000000000... = 0.5 (decimal).

Value =  $-1.5 \times 2^{(126-127)} = -1.5 \times 2^{-1} = -0.75$ .